Sonnet による磁気トランスの解析 13.56MHzRFID とワイヤレス給電

有限会社ソネット技研 石飛 徳昌

2018年7月28日

概要	5.2 共鳴型ワイヤレス給電の原埋 12 5.3 共鳴型ワイヤレス給電の解析例 12
この文書には, 13.56MHzRFID のタグやリーダー	5.4 RFID リーダーとタグを含んだ解析例 14
ライター, ワイヤレス給電の設計, 特にアンテナの 設計にかかわる方に知っておいていただきたい基 礎知識をまとめてあります. Sonnet 以外に必要な	6 おわりに 18 6.1 この文書で扱わなかったことやワイ
ツール,アンテナやトランスを等価回路で考えた時	ヤレス電力給電の注意 18
の基本的な性質、測定値や電磁界解析の結果から等 価回路の素子値を読み取る方法、Sonnetで解析する モデルを作るときに注意すべきことを説明してあり	6.2 お問い合わせの際のお願い 18
to.	1 はじめに
目次	1.1 対象とする分野
1 はじめに 1	この文書は 13.56MHz の RFID タグやワイヤレ
1.1 対象とする分野	ス給電に使われるアンテナを対象とします. その寸
1.1	法は波長 λ より遥かに小さく、送信側と受信側は主
1.2 时功是利用成	に磁界を介して結合しています. これは回路的には
2 シミュレータの選択 1	単なる磁気トランスあるいは、結合インダクタンス
2.1 電磁界シミュレータの位置づけ 2	として扱うことができます. それゆえこの文書では
2.2 電磁界シミュレータの分類 2	13.56MHz の RFID システムやワイヤレス給電に使
2.3 Sonnet の特徴 2	われるアンテナを"磁気トランス"と呼びます.*1
2.4 Sonnet のグレード 2	1.2 前提知識
2.5 回路シミュレータ	Sonnet の操作 この文書では Sonnet の個々の操作については説明しません. 操作については
3 単独のインダクタと共振器 3	"SONNET 入門"[?] を参照してください.
3.1 並列等価回路とその一般的な性質 3	数学と物理 高校程度の数学と電気回路の知識があ
3.2 モデルと解析条件 5	ると理論が理解しやすいです.
3.3 解析例 5	
	2 シミュレータの選択
4 結合インダクタの等価回路抽出 8	セットやシステムの設計における電磁界シミュ
4.1 Z パラメータと結合インダクタの等	レータの位置づけを説明し、磁気トランスに適した
価回路	シミュレータの条件、そして Sonnet の特徴と製品
4.2 解析例	フ、コレ スの未行、その C Soillet の行政と表面
4.3 結合係数をグラフ表示する操作 10	
5 結合共振器 11	分の1から数十倍で、電磁波を放射します. それはこの
5.1 結合共振器の一般的な性質 11	文書の"磁気トランス"とは全く別の性質のものです.こ れについては別の文書[?]を用意してあります.

グレードを紹介します. さらに回路シミュレータに ついても簡単に紹介します.

2.1 電磁界シミュレータの位置づけ

最近の電子機器やシステムの多くは,

- 情報を処理するソフトウェア
- デジタル信号を処理するデジタル回路
- 半導体といくつかの単純な電気素子で構成されるアナログ回路

からできています. これらの設計開発にはそれぞれに適したツールが使われます.

ソフトウェアの開発環境 ソースコードを与えて情報の変化をシミュレートします.

論理シミュレータ 論理素子と接続,あるいは論 理式を与えて論理値の変化をシミュレートし ます

回路シミュレータ 電子素子とトポロジ*2を与えて 電圧電流の変化をシミュレートします.

磁気トランスを扱うには,

電磁界シミュレータ 機械的構造を与えて、その電気特性をシミュレートする.

が必要です. 電磁界シミュレータは, 磁気トランスの構造や形, 寸法からその電気的特性を解析します. その結果は回路シミュレータに与えられます.

電磁界シミュレータが扱うのは"構造寸法が既知で電気的特性が未知"な部分だけです。ある一つのシミュレータだけで"システムのエラーレート"を計算したり、"伝送効率"を知ることはできません。システム全体の解析には多くのツールを組み合わせる必要があることを忘れないでください。

2.2 電磁界シミュレータの分類

電磁界シミュレータを二つに分類して特徴を説明します.

低周波用電磁界シミュレータ 主にモーター,トランス,電磁石,低い周波数でのキャパシタ,などに用いられます.これらは大きさが波長 λ より遥かに小さいという共通の特徴があります.このカテゴリのシミュレータにとって 13MHz は周波数が高すぎ,大きな誤差を生じることがあります.*3

高周波用電磁界シミュレータ アンテナ,高周波回路,EMC問題など,電界と磁界が相互に影響しあう場合に使われます.特に物の大きさが波長 λ に対して無視できない場合に高周波用シミュレータが必要です.このカテゴリのシミュレータにとって 13MHz は周波数が低すぎ,大きな誤差を生じたり,解析できない傾向があります.

13MHz はどちらのカテゴリのシミュレータにとっても難しい周波数です. しかし 13MHz の開発に携わる方の多くは,900MHz や 2.45GHz も扱う計画をお持ちです. 低周波用電磁界シミュレータは,900MHz では全く使用できませんから,高周波用電磁界シミュレータの中で 13MHz でも使用できる物を選ぶのが現実的でしょう.

2.3 Sonnet の特徴

Sonnet は高周波での利用を目的に開発された高 周波用電磁界シミュレータで、しかも 13MHz での 利用に有利な特徴を持っています.

13MHz で使用できる 高周波用電磁界シミュレー タでありながら,低い周波数領域でも使用できます

周波数解析が早い 独自の周波数解析アルゴリズム を使用し、他社製品と比べて桁違いの速さで周 波数解析を行います.

電気的特性を早く正確に解析できる 導体上の電流を未知数として解析するので、電気的特性が解析結果から直接得られます。また未知数が少ないので解析が早いです。*4

平面多層構造に最適化されている プリント基板の 様な平面多層構造に特化したアルゴリズムを採 用しています.

歴史と実績 高周波用電磁界シミュレータの中で最 も長い歴史と実績をもつシミュレータです.*5

2.4 Sonnet のグレード

磁気トランス構造や形状によって適した Sonnet の製品グレードを表 1 にまとめました.

インダクタ単体か?結合状態か? 単体のインダク

 $^{*^2}$ トポロジとは何がどんな形にでつながっているかを意味します. 特に T 型とか π 型とか,スター結線とか,バス構造などは代表的なトポロジを意味する言葉です.

^{*3} このカテゴリで市販されているシミュレータの多くは、 磁気飽和などの非線形性、熱、機械ストレスなどとの連携

解析など別の複雑な問題を取り扱う機能を持っています. *4 空間の電界や磁界を未知数とした解析方法では,未知数の数が膨大になりそのための計算時間やメモリも膨大になります.しかも,電気的特性を得るために電界や磁界を空間積分するなどの処理をしなければならず,そこでも誤差が生じてしまいます.

^{*&}lt;sup>5</sup> この実績から Sonnet の開発者である J.C.Rauito は IEEE 米国電気電子技術者協会から何度も表彰を受けています

	I .		I
	Lite	Level	
	LitePlus	2/3	Professional
単独の			
薄く直線な	Δ	0	
インダクタ			
単独の			
厚い	X	Δ	0
インダクタ			
単独の			
円形	X	X	0
インダクタ			
結合した			
複数の	X	X	0
インダクタ			
磁性体シート	X	X	0
近傍金属物体	Х	Δ	0

表 1 Sonnet のグレードによる解析機能の違い

タのモデルは、導体層を2層使います。複数のインダクタが結合している場合は導体層を少なくとも4層使ったモデルが必要です。4層の導体層を扱うことができるのは Sonnet Professinal だけです。

導体厚さに起因する浮遊容量を無視してよいか?

導体の厚さは導体幅や導体間隔に比べて十分 薄いですか?薄ければそこに起因する浮遊容量は無視できます。エッチングや蒸着でパターン形成する場合は無視できる場合がほとんどです。半導体プロセスを使って導体を形成する場合はそれらを無視できない場合があります。この場合は Sonnet Level2 以上に実装されている Thick Metal Model は Normal Metal Model に比べてメモリ使用量が 4 倍以上になる場合があります。

曲線パターンを使用するか? 斜めや曲線導体はメモリを多く使用します. ほんの一部の斜め導体なら Level2/3 でも扱うことができます. Professional 版では、斜めや曲線の導体を効率良く解析する Conformal Mesh という機能があります. 円形や八角形のインダクタでは Conformal Mesh を備えた Sonnet Professional が必要です.

磁性体シートを使うか? 磁性体シートを使う場合, たとえ導体パターンを配置しなくても導体層を 少なくとも1層追加しなければなりません. 大きな導体を近傍に配置するか? 導体が板状であれば、Level2/3 でも解析できるかもしれませんが、メモリ使用量が大きくなります. Sonnet Professional では立体的な導体物体を配置し、その解析メッシュを、制御できます.

2.5 回路シミュレータ

回路シミュレータは電磁界シミュレータより遥かに多くの製品があり、操作や表示は製品ごとに違います。しかしほとんどの場合 UCBK SPICE の文法で表現されたネットリストを書き出したり、読み込む機能を持っています。UCBK SPICE について知っておけば、どの回路シミュレータを扱う場合も役立ちます。

自分でモデルを組み込む場合や,電磁界解析の結果を回路シミュレータに与える場合にこの機能が必要になります.

代表的な SPICE を紹介します.

- UCBK SPICE オリジナルの SPICE です. Linux のアプリケーションの一つとして無料で入手できます. アルゴリズムの詳細な解説や日本語のマニュアルもネット上で入手できます. [1][2]
- H-SPICE IC 設計など大規模な回路解析に使用されます.
- pSPICE 使用実績が多く、日本語の参考書も多く 出版されています.
- LT-SPICE windows 上で動作し、近代的な入力操作で、解析規模の制限もありません。しかも無料です。近年急激に人気が高まっており日本語の参考書が出版されています。[3]

3 単独のインダクタと共振器

13MHzRFID タグを想定して,その回路論的な性質と解析例を詳しく説明します.ここでは全体を一気に解析するのでなく部分ごとに分割して解析し,各要素の値を把握します.こうすることで,設計変更や量産ばらつきの分析において,共振周波数やQが,各要素にどのように依存しているかを正確に把握することができます.

3.1 並列等価回路とその一般的な性質

図1のような典型的な13MHzRFID タグについて考えます。 導体で形成された巻線インダクタの両端は、ID タグチップの端子に接続され、さらに導体パターンで構成されたキャパシタがID タグチップと並列に接続されています。

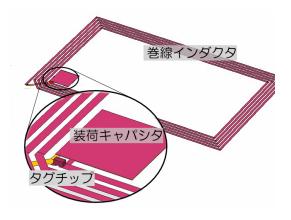


図 1 13MHzRFID タグの構造の一例

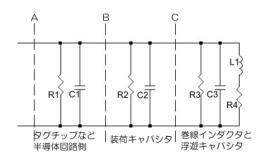


図2 構造に対応した等価回路

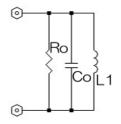


図3 並列共振回路に単純化した RFID の等価回路

3.1.1 等価回路

この RFID タグの構造に対応する等価回路を図 2 に示します。このタグ全体を測定する場合は図 2 の A に適当な端子対を設けて測定器を接続します。電磁界解析の場合は同様に A に port を設けます。このように観測点を A に置けばタグ全体の性質を把握できます。しかしタグを構成する各要素について知るためには A,B,C の各点から右を見た様子を観察して,その結果を相互に検討する必要があります。観測点をどこにおいても図 2 は図 3 のような並列共振回路に単純化することができます。単純化し

	R_0	C_0
A	$R_1, R_2, R_3 \geq R_4$ $R_2, R_3 \geq R_4$	$C_1 + C_2 + C_3$
В	R_2 , $R_3 \geq R_4$	$C_2 + C_3$
C	$R_3 \succeq R_4$	C_3

表 2 観測点と各要素

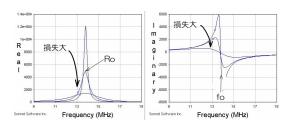


図 4 並列共振回路の共振周波数付近のインピー ダンス (左) 実数部 (右) 虚数部

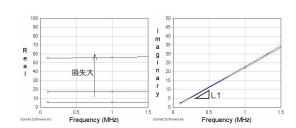


図 5 並列共振回路の低い周波数領域のインピー ダンス (左) 実数部 (右) 虚数部

た共振回路の R_0 と C_0 は観測点によって表 2の様に変わります.*6

3.1.2 並列共振回路の性質

図3の並列共振回路の各要素は、周波数特性から求めることができます。図4は、並列共振回路のインピーダンスの周波数特性の一例です。左側のグラフがレジスタンスで、共振周波数 f_0 では R_0 に等しくなります。共振回路の損失が多いほど R_0 は小さくなります。右側のグラフはリアクタンスです。共振周波数 f_0 付近で大きく変化し、符号が逆転します。損失が多いほどその変化が緩やかになります。

図 5 は共振周波数 f_0 に比べて十分低い周波数領域でのインピーダンスの周波数特性です。右側のリアクタンスに注目してください。低い周波数でのリアクタンスは周波数に比例し、その比例係数が L_1

 $^{^{*6}}$ R_4 は他の抵抗分と並列接続ではないので、単純な和で合成することができません。 R_4 と L_1 の直列を R_{4e} と L_{1e} の並列に変換するには $R_{4e}=(R_4^2+X_{L1}^2)/R_4$, $L_{1e}=-1/(\omega \cdot B_{Le})$ で、ここに $X_{L1}=\omega \cdot L_1$, $B_{Le}=-X_{L1}/(R_4^2+X_{L1}^2)$ です。 R_4 が X_{L1} より十分大きければ $L_1=L_{1e}$ とみなすことができます

に他なりません. $f_0 = 1/(2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_1 \cdot C_0})$ ですから L_1 がわかれば C_0 も分かります.

こうして並列共振回路では,

- リアクタンスの変化から共振周波数 fa
- 共振周波数でのレジスタンスから R_0
- 低い周波数でのリアクタンスから L₁*⁷
- f_0 と L_1 から C_0

を知ることができます.観測点を変えて R_0 , C_0 をそれぞれ測定すれば表 2 から図 2 の等価回路の各要素を把握することができます.

3.2 モデルと解析条件

Sonnet で単独のインダクタのモデルを作る場合 は次のガイドラインに従ってください.

Sonnet はモデルを理想金属でできた box に入れて解析します. この box がインダクタの周囲に分布する磁界を乱さないようにある程度大きくしなければなりません.

- 1. "xgeom ^{ウィンドウ}"のメニューで Circuit Box... を選びます.
- 2. "Box Settings "で"Box Size"をインダクタの径のおよそ 3 倍に設定してください.
- 3. "Num.Cells"はインダクタの巻線が断線したり短絡しない程度に小さくしてください。しかも望ましくは 256,512,1024 など 2^N になっていると解析が速いです。
- 4. "Top Metal"と"Bottom Metal"は"Lossless "を選んでください.
- 5. "Xgeom ヴィンドゥ "のメニューで Circuit Dielectric layers… を選びます.
- 6. "Dielectric Layers ^{メイアログ}"で、インダクタの上下にインダクタの径と同程度の空気層を設定してください。

以上の設定でインダクタの周囲にインダクタの直径 と同程度の空間が確保されます.*⁸

Sonnet は GHz 帯での使用を前提にデフォルト設

巻線						
外径	D	$82.94 \times 52 (mm)$				
巻数	N	5 <i>T</i>				
幅/間隔	L/S	0.74/0.52(mm)				
導体材料						
導電率	δ	$1.8 \times 10^7 (S/m)$				
導体厚さ	t	9μm				
シート材料						
誘電率	ϵ_r	3.0				
誘電正接	$\tan \delta$	0.05				
シート厚さ	h	50μm				

表3 巻線インダクタの諸元

定が決められています. MHz 帯での解析のために 設定を変更しておきましょう.

- 1. "Xgeom ウィンドゥ "のメニューで Analysis setup を選びます.
- 2. "Analysis Setup ^{ダイアログ}"で、"□ Compute Currents" にチェックを入れておきましょう.
- 3. Speed/Memory... を選びます.
- 4. "Analysis spped/memory contorl コントロールバーを中央か右端にし, OK ボタンで閉じてください.
- 5. Advanced...)を選びます.
- 6. "Advanced Options グイアログボック スで"ロ De-Embed" のチェックをはずしてくだ
- 7. "□ Q-Factor Accracy" にチェックを入れ **OK** ボタンで閉じてください.

3.3 解析例

図 1 の 13MHzRFID タグの解析プロセスを紹介します.

3.3.1 巻線インダクタ単体

先ず、図2のCから右をみたモデルを解析します.

■モデル 図 6 は図 1 の 13MHzRFID タグの巻線 インダクタ部分のみを取り出したモデルで,表 3 は詳しい諸元です.図 7 は port 付近の拡大図です.右の port は Sonnet のどのグレードでも使用できる internal port と呼ぶ port 構造で,左の port は Sonnet Professional 版のみで使用できる port 構造です. 13.56MHz では,どちらの port を使っても結果

^{*7} 共振周波数 f_0 に対して無視できない周波数領域のリアクタンスから $L=X_L/\omega$ の方法で L を求めるのは、非常に良くある間違いです、 $L=X_L/\omega$ が正しいのは、図 5(右) のようにリアクタンス $X(\omega)$ が周波数 f に対して直線な場合だけです。

^{*8} この条件に従ってもインダクタ周囲の磁界は周囲の金属壁に微かに妨げられます.そのため,Sonnetで解析したインダクタンスは自由空間に置かれたインダクタンスに比べおよそ0.7%小さくなります.インダクタや接続される他の部品も含めた公差に対して,この偏差が不十分な場合はインダクタ周囲の空間をインダクタの直径の2倍あるいは4倍に広げてください.


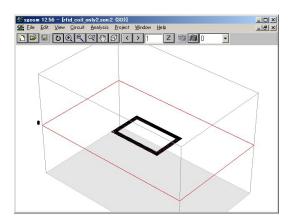


図6 巻線インダクタのみの解析モデル

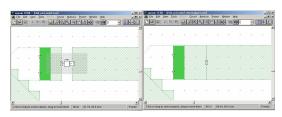



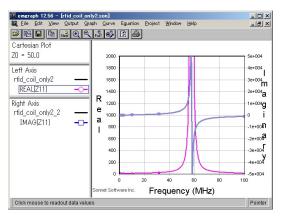


図 8 解析結果 図 2 の C から右をみたインピーダンス

に大差ありません.*9

■等価回路の抽出 図 8 は,解析結果で,リアクタンス $Im(\vec{Z})$ が 0 になる周波数は fo = 57.5 MHz. その時のレジスタンス $Re(\vec{Z})$ から図 3 の R_0 は 110 $k\Omega$

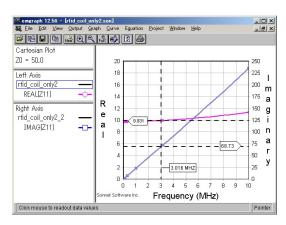


図9 低周波領域の解析結果

とわかります.* 10 これは表 2 にまとめたように, 2 3 と 2 4 を合成し 2 3 に集約した抵抗です.* 11 2 4 4 4 5

図 9 はより低い周波数でのインピーダンスで、周波数が非常に低い時のレジスタンス $Re(\vec{Z})$ = 9.931 Ω がわかります.これは表 2 にまとめたように、 R_3 と R_4 を合成し R_4 に集約した抵抗です. R_3 = ∞ と考え R_4 = 9.931 Ω とみなしています.57.5MHz での R_3 と、低い周波数での R_4 をどうやって比べれば良いのでしょう?またどちらが正しいのでしょう?残念ながら、どちらも 13.56MHz での値ではなく、手放しで信じてはなりません.

 $2\pi f L_1 = \text{Im}(\vec{Z})$ を L_1 について解いて,図 9 で周波数 f = 3.016 MHz の時のリアクタンス $\text{Im}(\vec{Z}) = 68.73\Omega$ を代入すれば

$$L_1 = \frac{\text{Im}(\vec{Z})}{2\pi f}$$
$$= \frac{68.73}{2\pi 3.016 \times 10^6}$$
$$= 3.6\mu\text{H}$$

がわかります.さらに $f_0 = 1/(2\pi \sqrt{L_1 C_0})$ に L_1 を代入し C_0 について解けば, $C_0 = 2.1$ pF がわかります.表 2 から $C_0 = C_3$ です.

^{*9} 左の port は, port 自体があたかも IC チップのように表示されていますが, これはあくまで port です. 解析結果には図2のCから右を見た結果だけが現れます. RFID機能を持った IC チップの高周波特性はモデルに含まれません.

 $^{^{*10}}$ $\mathrm{Re}(\vec{Z})$ は非常に鋭く変化しているので細かな周波数分解能で解析しないと大きな誤差を生じることがあります.

^{*&}lt;sup>11</sup> 誘電体に起因する損失分 R_3 と導体に起因する損失分 R_4 を分離して評価したい場合はモデルの誘電体損失 $tan\delta=0$ とした場合と導体の導電率 $\sigma=\infty$ とした場合の解析結果を比べるとよいでしょう.

以上で、図 2 の $L_1=3.6\mu\text{H}$, $C_3=2.1\text{pF}$ そして $R_3=110\text{k}\Omega$, $R_4=0\Omega$ (かまたは $R_3=\infty$, $R_4=9.931\Omega$) がわかりました.

- ■ネットリスト抽出機能 Sonnet のネットリスト 抽出機能を使うと、もっと簡単に等価回路を求める ことができます.
 - 1. "emgraph ヴィンドゥ"で Output pi model file を選びます.
- 2. "Output PI Model ダイブログ"で Model Options... をクリックします.
- "Lmax"に 100000 程度の大きな値を入れて OKで閉じます.*¹²
- 4. 右端のスクロールバーで 13MHz 付近を選び, ネットリストを読み取ります.

例えば

* Analysis frequencies: 12.0, 13.0 MHz .subckt SON8_23 1 GND C_C1 1 GND 1.869024pf L_L1 1 2 3639.645nh R_RL1 2 GND 10.20824 .ends SON8_23

これは SPICE の記述です.たとえ SPICE の文法を厳密に知らなくても,1.87pF のキャパシタ, $3.64\mu H$ のインダクタ, 10.2Ω の抵抗を読み取ることができるでしょう.これらの値はリアクタンスから抽出した値と少し違います.ネットリストー行目に

* Analysis frequencies: 12.0, 13.0 MHz

とあるように、このネットリストは 12.0MHz と 13.0MHz の結果だけから抽出しているのでリアクタンスから抽出した値と必ずしも一致しません. 抵抗分に関してはネットリスト抽出の結果を、それ以外はリアクタンスから抽出した値を使用してください.

ネットリストからの抽出にはもう一つ注意が必要です. Sonnet は内部アルゴリズムに従って機械的に等価回路構造を決定します. ネットリストで抽出される等価回路の構造(トポロジ)は,必ずしも期待した形になるとは限りません. 同じ周波数特性を実現する回路構造は一つではないからです.

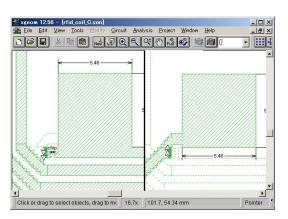


図 10 装荷キャパシタンスのモデル

■アドミタンスから抽出する方法 上記の等価回路 抽出方法は分かりやすい半面,問題もありました. "SONNET 入門"[?] の第一の例題では,それらの問題を解決する"アドミタンスから抽出する"方法を紹介しています.そちらも試してみてください.

3.3.2 巻線インダクタと装荷キャパシタンス

次に図2のBから右をみたモデルを解析します。 まず装荷キャパシタの値を決め、そうして巻線イン ダクタと装荷キャパシタンスを含んだモデルを解析 します。

- ■タグチップについて 装荷キャパシタンスを決める前に、タグチップのキャパシタについて調べましょう。図 3 の R_1 , C_1 は、チップに固有の値で、インダクタの設計時には変更できないでしょう。また共振周波数 f_0 もシステムによって決められた値で変更できないでしょう。それらの値をここでは $R_1 = 10$ k Ω , $C_1 = 20$ pF, $f_0 = 13.56$ MHz とします *13
- ■装荷キャパシタンス 図 2 の共振周波数 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L_1(C_1+C_2+C_3)})$ に既知の値を代入すれば $C_2 = 16.2$ pF となります.

この程度のキャパシタンスは、個別部品を使わなくても導体パターンで実現できます。平行平板キャパシタの静電容量の式 $C = \epsilon_r \epsilon_0 S/d$ に $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ と表 3 のシート材料の数値を代入し電極面積 S について解けば、 $S = 30.49 \text{mm}^2$. 電極を正方形とすれば辺長はおよそ 5.5 mm とわかります.

図 10 は図 6 のモデルに追加した装荷キャパシタンスで、Sonnet の Cell Size に丸められて、電極の

^{*&}lt;sup>12</sup> Sonnet は "Lmax"より大きなインダクタンスを無視します. Sonnet は GHz 帯での利用を前提にしているため, Lmax のデフォルト値は 13MHz で一般的なインダクタンスを無視するような値に設定されています.

^{*13} この値は全く架空の値です.必ず実際に使用するチップ や回路側の仕様で確認してください.測定する場合は測 定条件について十分検討してください.半導体に由来す る回路素子は,測定周波数や信号レベルに依存して変化 することがあります.

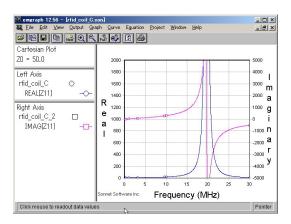


図 11 図 2 の B から右をみたインピーダンス

辺長が 5.46mm になっています.

■等価回路抽出 図 11 は解析結果で、共振周波数 f_0 は 19.65MHz でした.これが図 2 の B から右をみた共振周波数です. $L_1=3.6\mu$ H は既知なので、 $C_0=18.23 \mathrm{pF}$ が分かります.表 2 から $C_0=C_2+C_3$ で、 $C_3=2.1 \mathrm{pF}$ も既知ですから、 $C_2=16.12 \mathrm{pF}$ とわかります. $*^{14}$

3.3.3 タグ全体

いよいよ図 2 の A から右をみたモデルを解析します.

ここまでに解析したインダクタと装荷キャパシタンスを組み合わせた電磁界解析の結果にタグチップ自身の抵抗分 R_1 とキャパシタンス C_1 を加えてみます。 2 ページの "2 電磁界シミュレータの位置づけ" で説明したようにこの操作は回路シミュレータで行います。 代表的な回路シミュレータについて 3 ページの "3 回路シミュレータ" で紹介しました。ここでは一例として Sonnet に含まれている素朴な回路シミュレーション機能を使って見ます。

■Sonnet のネットリストモデル 図 12 は, Sonnet で Netlist と呼ぶ回路シミュレーションモデルです. Netlist の記述は単純です.

RES 1 R=10000

CAP 1 C=20

PRJ 1 rfid_coil_C.son

DEF1P 1 Net Main Network

- 1 行目で 10kΩ の抵抗
- 2 行目で 20pF のキャパシタ

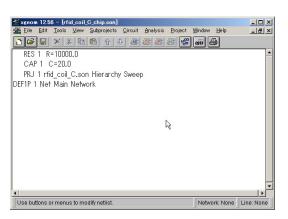


図 12 タグ全体のモデル

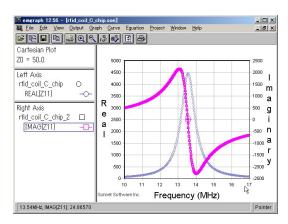


図 13 図 3 の A から右をみたインピーダンス

 ● 3 行目で Sonnet の別のモデル, ここでは図 10 の電磁界解析モデル.

が記述されています. 図 13 は, この解析結果で共振周波数 f_0 は, 13.54MHz になっています. また, f_0 において $\operatorname{Re}(\vec{Z}) = 4600\Omega$ です.

4 結合インダクタの等価回路抽出

インダクタ同士の結合について理論と解析例を紹 介します.

4.1 Zパラメータと結合インダクタの等価回路

電磁界解析や測定の結果得られる $[\vec{Z}]$ パラメータ から結合インダクタの等価回路を抽出する方法を紹介します。

図 14 に示す磁気トランスの T 型等価回路は図 15 のようになります.ここに M は相互インダクタンスで,結合係数を k とすると $M=k\cdot\sqrt{L_1\cdot L_2}$. です.k の絶対値は $0\sim1$ の間の値をとります.

一方,図 16 に示す一般的な T 型回路網の $\left[\vec{Z} \right]$ パラメータは

^{*14} 平行平板キャパシタの静電容量の式では,電極間にのみ電界が存在すると仮定されていますが, Sonnet などの電磁界解析では電極の縁にはみ出しだ電界も正しく解析するためやや大きめのキャパシタンスになります.

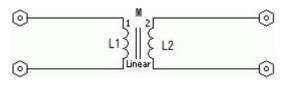


図 14 磁気トランス

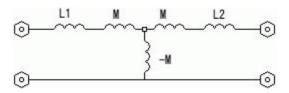


図 15 磁気トランスの等価回路

$$\begin{bmatrix} \vec{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{Z_1} + \vec{Z_3} & \vec{Z_3} \\ \vec{Z_3} & \vec{Z_2} + \vec{Z_3} \end{bmatrix}$$

で表されます。 図 15 と図 16 を比較すれば

$$\vec{Z}_1 = j \cdot \omega \cdot (L_1 + M)$$

$$\vec{Z}_2 = j \cdot \omega \cdot (L_2 + M)$$

$$\vec{Z}_3 = -j \cdot \omega \cdot M$$

なので、図 14 の磁気トランスの $\left[ec{Z} \right]$ パラメータは

$$\begin{split} \left[\vec{Z} \right] &= \left[\begin{array}{ccc} j \cdot \omega \cdot L_1 & -j \cdot \omega \cdot M \\ -j \cdot \omega \cdot M & j \cdot \omega \cdot L_2 \end{array} \right] \\ &= \left[\begin{array}{ccc} j \cdot \omega \cdot L_1 & -j \cdot \omega \cdot k \sqrt{L_1 \cdot L_2} \\ -j \cdot \omega \cdot k \sqrt{L_1 \cdot L_2} & j \cdot \omega \cdot L_2 \end{array} \right] \end{split}$$

となります. これを L_1, L_2, k について解けば

$$\begin{split} L_1 &= \frac{\mathrm{Im}(\vec{Z_{11}})}{\omega} \\ L_2 &= \frac{\mathrm{Im}(\vec{Z_{22}})}{\omega} \\ k &= -\frac{\mathrm{Im}(\vec{Z_{12}})}{\sqrt{\mathrm{Im}(\vec{Z_{11}}) \cdot \mathrm{Im}(\vec{Z_{22}})}} \end{split}$$

こうして $[\vec{Z}]$ パラメータから、結合インダクタの等価回路を抽出できます.

4.2 解析例

ー例として図 17 に示す結合インダクタを解析してみました. *15 二つのインダクタの間の距離を 0.1mm ~ 30mm の範囲で変化させて,その都度

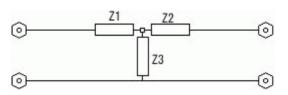


図 16 T型回路網

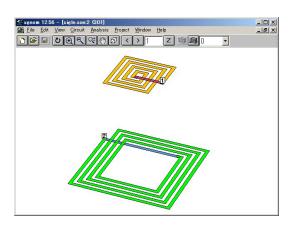


図 17 結合インダクタの電磁界解析モデル 一次側 (上)L=16mm,L/S=1mm,4T: 二次側 (下)L=32mm,L/S=1mm,4T

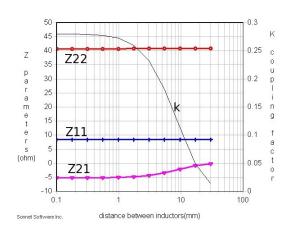


図 18 1MHz での結合インダクタの結合距離とインピーダンス $L_1=648\mu\mathrm{H}, L_2=136\mu\mathrm{H}$

1MHz で電磁界解析し、図 18 に $\begin{bmatrix} \vec{Z} \end{bmatrix}$ と結合係数 k をプロットしました. *16 二つのインダクタがほぼ密着

^{*15} このモデルは単純ですが導体層を4層使っており、解析 には Sonnet Professional が必要です.

^{*16} 巻線インダクタ単体の解析モデルでは、インダクタの巻線の周囲にインダクタの径と同程度の空間を確保しました.結合したインダクタの解析モデルでは、大きいインダクタの巻線の径と、インダクタ相互の距離のどちらか大きい方と同程度の空間を各巻線の周囲に確保してください.

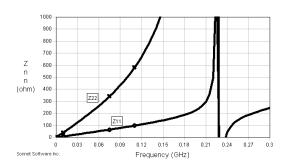


図 19 結合インダクタの周波数特性

している時、結合係数kが 0.26^{*17} 程度ですが、インダクタ同士の距離が離れるにしたがい、0に近づいてゆく様子が明確に現れています。 $Im(Z_{11})$, $Im(Z_{22})$ はインダクタ同士の距離によって変化ないことから L_1, L_2 が結合度に依存しないことがわかります。

図 19 はこのモデルの周波数に対する $Im(Z_{11}^{1})$, $Im(Z_{22}^{2})$ の変化で,低い周波数領域では $Im(Z_{11}^{1})$ = $\omega \cdot L_1$, $Im(Z_{22}^{2}) = \omega \cdot L_2$ に従って直線ですが,周波数の増加に伴って下に凸の曲線になり,ついには極値に達します.これは浮遊キャパシタンスによる影響で,このモデルが純粋なインダクタだけでなくキャパシタを含んでいる証拠です.上述の $\begin{bmatrix} \vec{Z} \end{bmatrix}$ から L_1, L_2, k を算出する方法は,図 14 に示すようにキャパシタンスを含んでいない場合にしか適用できません。したがって,図 18 のグラフの作成にあたっては,予め図 19 のグラフで, $Im(Z_{11}^{1})$, $Im(Z_{22}^{2})$ が周波数に対して直線とみなせる周波数領域を確認しなければなりません。*18

そのような低い周波数で算出した L_1, L_2, k は,浮遊キャパシタンスが無視できない周波数領域でも正しいです.高い周波数領域では L_1, L_2, k に浮遊キャパシタンス C_{f1}, C_{f2} を付け加えれば良いのです. L_1, L_2, k 自身は周波数特性を持ちません.

4.3 結合係数をグラフ表示する操作

Sonnet Level2 以上では図 18 のように結合係数 k を直接グラフに表示することができます。そのためには $[\vec{Z}]$ から結合係数 k を算出する関数を定義しておかなければなりません。

- 1. "emgraph"で Equation Manage Equations... を 選びます.
- 2. "Equation Management ^{ダイブログ}" が開きます.

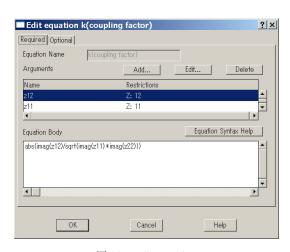


図 20 Edit equation

- 3. New... ボタンをクリックして新しい関数を追加 します.
- 4. "Edit equation メイフログ"が開きます.
- "Required [タヺ]"タブが選ばれているはずです。そうでなければ"Required [タヺ]"タブを選んでください。
- Equation Name "は、この関数の名前です。
 例えば k と入力しましょう。
- 7. Add...ボタンで , "Add argument ダイアログ "を 開きます.
 - (a) "Name"にたとえば"Z11"と記入し
 - (b) "Parameter"を"Z デルダウン"に
 - (c) "Ports"を"11 デルダウン"に設定し
 - (d) OK ボタンで閉じる
- 8. 同様に "Z12", "Z22" 引数を定義します.
- 9. "Edit equation **イアログ " ダイアログの "Required タブ " タブに戻ります.
- 10. "Equation Body" に

abs(imag(z12)/sqrt(imag(z11)*imag(z22)))

と入力してください. (図 20)*19

11. OK ボタンで閉じます.

これで関数の定義が終わりました.後は図21 のように "emgraph "で Equation - Add Equation Curve... でダイアログを開き定義した関数を選択すれば,図 18 のように k がプロットされます.

^{*} 17 この数値はおおよそ二つのインダクタの面積の比になります. $^{16^2/32^2}$ = 0.25

^{*18} これは5ページの脚注*7と全く同じ注意です.

^{*} 19 -imag(z12)/sqrt(imag(z11)*imag(z22)) としてもよいです.その場合は結合位相によってkが負の値として表示される場合があります.

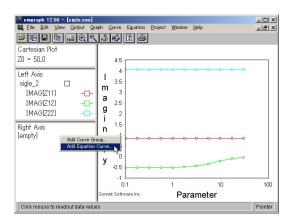


図 21 グラフへの定義関数の追加

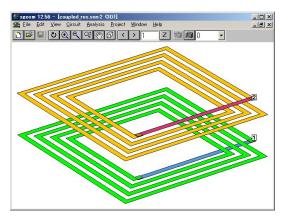


図 22 結合共振回路の電磁界解析モデル L=32mm, L/S=1mm, 4T



図 23 結合共振回路の電磁界解析モデルの等価回路 $L=656nH, C=385pF, R=1170\Omega$

5 結合共振器

いよいよ結合した共振器について説明します. 最初に共振器同士の臨界結合の概念を復習します. 次にワイヤレス給電に必要な臨界結合を保った例を紹介します.

5.1 結合共振器の一般的な性質

図 22 は、一見二つのインダクタンスに見えますが、それぞれキャパシタと抵抗を含んだ二つの共振

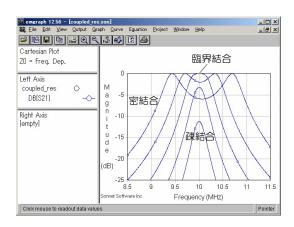


図 24 結合共振回路の周波数特性は結合係数に よって変化する.

器の電磁界解析モデルです.*²⁰ 等価回路を図 23 に示します.二つの共振器の間隔を変化させた時,この回路の周波数特性は共振器間の結合度によって図 24 のように変化します.結合共振器の結合度はつぎの三つの領域に分類されます.

疎結合領域 二つの共振器が遠く離れている時,一 方の共振器のエネルギーは共振周波数で一番強 く他方の共振器に伝わります。共振器同士が強 く結合すればするほど,他方の共振器への伝達 も強くなります。

臨界結合 二つの共振器の結合が臨界の時,一方の 共振器に注入したエネルギーの半分が他方の共 振器に伝わります.

密結合領域 二つの共振器が極めて近い時,一方の 共振器のエネルギーは共振周波数の周りの二 つの周波数で一番強く他方の共振器に伝わりま す.共振器同士が強く結合すればするほど,そ の周波数は共振周波数から離れ,また共振周波 数での結合は弱くなってゆきます.

共振器を接近させた時の反応が、臨界結合を境に明確に変化するわけです。臨界結合となる結合係数 k_c は理論上 $k_c=1/\sqrt{Q_1\cdot Q_2}$ であることがわかっています。この例題では、二つの共振器はまったく同一ですから、 $k_c=1/Q$ です。また、図 23 のように、L=656nH, C=385pF, R=1170 Ω です。この共振

^{*} 20 このモデルではデフォルトで 50Ω に設定されているポートインピーダンスを 1170Ω と 385pF の並列に変更することで,キャパシタと抵抗分をモデルに含めています.この方法は Sonent Level2/3 以上でなければできません.

器の共振周波数 ƒ0 は

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{656 \times 10^{-9} \cdot 385 \times 10^{-12}}}$$
= 10MHz

共振周波数 f_0 におけるリアクタンス $X_L(f_0)$ は

$$X_L(f_0) = \omega_o L$$

= $2\pi f_0 L$
= $2\pi \cdot 10 \times 10^6 \cdot 656 \times 10^{-9}$
= 41.2Ω

共振器の 0 は

$$Q = \frac{R}{X_L(f_0)}$$

$$= \frac{1170}{41.2}$$

$$= 28.4$$

なので、臨界結合係数 k_c は

$$k_c = \frac{1}{Q}$$
$$= 0.035$$

です.

図 25 は,この共振器からキャパシタを取り除いて解析し,インダクタ同士の距離を横軸に,インダクタ同士の結合係数を縦軸にしたグラフです。 $*^{21}$ インダクタ間の距離 b=32mm の時の結合係数が概ね臨界 $k=k_c=0.035$ になっていることが分かります.つまりこの例題ではインダクタ間の距離 b=32mm より近い領域が密結合領域,遠い領域が疎結合領域です.

臨界結合係数 k_c が Q の関数であることを忘れないでください。同じインダクタと距離でも,信号源内部抵抗や負荷抵抗が変われば臨界結合係数 k_c は変わります。つまり電磁界解析だけでは臨界結合係数 k_c を判定することはできません。

5.2 共鳴型ワイヤレス給電の原理

*22

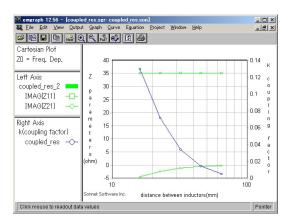


図 25 結合共振回路の距離と結合係数 b = 32mm で k = 0.035

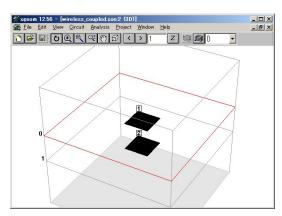


図 26 結合した共振器のモデル.

L はインダクタの形状で決まり、k はインダクタ 同士の位置関係で決まります。ところが Q はインダクタやキャパシタの材質や形状だけでなく、共振器に電力を供給する電源の内部抵抗や、共振器から電力と取り出す負荷抵抗を含んでいます。従って Q は回路の工夫で変化させることができます。つまり二つの共振器の位置関係に応じて $R=X_L(f_0)/k$ となるように R を制御すれば、共振器同士の距離にかかわらず臨界結合を実現できます。 *23

5.3 共鳴型ワイヤレス給電の解析例

ワイヤレス給電についてもう少し具体的な解析モデルで調べてみます.

■モデルの概要 図 26 は二つの共振器が結合した ワイヤレス給電の電磁界解析モデルの一例です. 共 振器の周囲には共振器同士の間隔よりやや広い空間 を設けてあります.

^{*21 8}ページの"結合インダクタの等価回路抽出"で説明した方法です。

^{*22} 現在考えれているワイヤレス給電のシステムには大きく 三つのカテゴリに分かれるようです。第一はインダクタ 同士を密結合させるもので、電気シェーバーなどで実用 化されています。この文書の8ページ"4結合インダクタ の等価回路抽出"が関連します。第二は"共鳴型"と呼ば れる 共振器同士を臨界結合させるもので、こで説明し ます。第三は電波を使うもので、例えば無人飛行機への給 電など上の二つより遥かに長い距離に使われます。

^{*23} 文献 [4] では、この文書より遥かに汎用的で精密な理論が紹介されています。

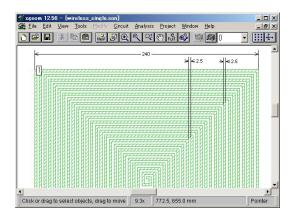


図 27 共振器の寸法, 240mm, 24T, L/S = 2.5mm

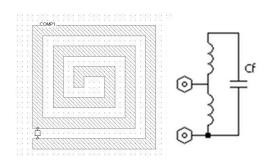


図 28 共振器の構造図,最外周の巻線をオートトランスの一次側に使っている。キャパシタは浮遊容量のみ,実際は 24 回巻

図 27 は,この共振器の寸法を示しています. 240mm の正方形のインダクタで,線幅,線間はそれぞれ 2.5mm です. 導体は 35μ m の銅箔で,このモデルでは基板材料は含めていません.*²⁴ 図 27 では,共振器の構造がわかりにくいので,図 28 に模式的な図を掲げます.*²⁵ この共振器を共振させるためのキャパシタはインダクタの浮遊容量だけで実現しています.*²⁶ また,端子はインダクタの両端ではなく最外周の一巻分から取り出しています.*²⁷

■共振器のみの解析 まず、共振器だけを取り出してその等価回路を明らかにします。図 29 は片側の共振器だけのモデルで、図 30 がその解析結果です。

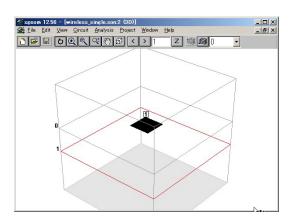


図 29 共振器のみを取り出したモデル

共振周波数は 10 MHz 付近なので 2 MHz 付近では $\text{Im}(\vec{Z}_{11})$ を直線とみなすことができます.

図 31 は低い周波数付近の $\text{Im}(\vec{Z}_{11})$ で,2MHz での値から $L=1.013\mu\text{H}$ が分かります.

図 32 は共振周波数付近の様子で, $\operatorname{Im}(\vec{Z}_{11})=0$ となる共振周波数は 10.206MHz,その時の $\operatorname{Re}(\vec{Z}_{11})$ から R=23.446k Ω がわかります.

結局,図 28 の端子から右を見た回路は図 3 の様な並列共振回路とみなすことができ,

 $f_0 = 10.206 \text{MHz}$ $R = 23.446 \text{k}\Omega$ $L = 1.013 \mu \text{H}$

です。ここからさらに

$$C = 240.2 \text{pF}$$

 $Q_u = 360.9$

が分かります。ワイヤレス給電の場合は、この中で Q_u が最も重要なパラメータになります。

■距離と結合係数 図 26 の結合共振器の共振器同士の距離を変化させて,2MHz での $Im(\vec{Z}_{12})$ を解析した結果が図 33 です.

このモデルでは $L=1.013\mu {\rm H}$ なので 2MHz において ${\rm Im}(\vec{Z_{11}})=2\pi\cdot 2\times 10^6\cdot 1.013\times 10^{-6}=12.73\Omega$ であり,

$$k = -\frac{\text{Im}(\vec{Z_{12}})}{\sqrt{\text{Im}(\vec{Z_{11}}) \cdot \text{Im}(\vec{Z_{22}})}}$$
$$= -\frac{\text{Im}(\vec{Z_{12}})}{12.73}$$

です.例えば,図 33 から距離 100mm の時 $\text{Im}(\vec{Z_{12}})=1.231\Omega$ なので,k=1.231/12.73=0.09672 となります.

^{*24} エネルギー効率が重要なので基板材料としては薄い PP など tanδ の小さい材料か、厚い発泡系材料の様に空気とほとんど同じ物性の材料が適しているでしょう

^{*25} 実際の巻き数は 24T です. この図は構造を示すため巻き 数を減らして表現しています.

^{*26} キャパシタを個別部品で使用するとその損失がエネルギー効率を下げるからです.

^{*27} この端子を接続する位置によって,見かけのインピーダンスを外部回路に都合の良い値に変化させることができます.

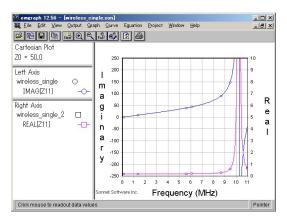


図 30 共振器のみの周波数特性. 直線領域は 2MHz あたり

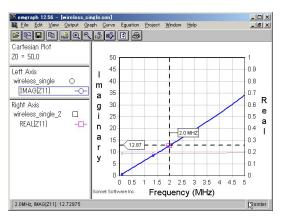


図 31 共振器のみ低い周波数領域での周波数特性. 2MHz での $Im(\vec{Z})$ からインダクタンス $L=1.013\mu H$ がわかる.

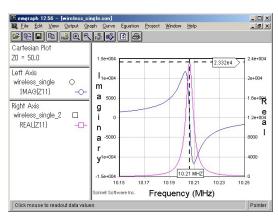


図 32 共振器のみ共振周波数付近での周波数特性、共振周波数と抵抗分がわかる。

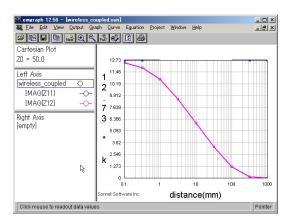


図 33 結合距離に対する $Im(\vec{Z}_{12}) = 12.73 \times k$

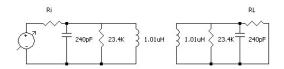


図 34 電源と負荷を含めた回路構成

■電源と負荷 さて、結合した共振器を通じて電力を伝送するには、図 34 のように一方の共振器に電源を接続し、他方の共振器に負荷を接続しなければなりません。

様々な電源内部抵抗と負荷抵抗の場合に距離に対する伝送損失を調べたのが図 35 です. $1/Q_u$ となる距離約 500mm を境に伝送効率が低下してゆきます。このようにワイヤレス給電の伝送距離は共振器の Q_u に強く依存します。

Sonnet でグラフが表示されている時にメニューの Graph - Terminations... を選べば、解析したモデルを終端する電源内部抵抗と負荷抵抗を任意に設定してその場合の結果を表示できます.*²⁸

5.4 RFID リーダーとタグを含んだ解析例

図 36 は 13MHzRFID のリーダーとタグを含んだ Sonnet の電磁界解析モデルの一例です.このモデルには,リーダーとタグ側それぞれのインダクタと 共振キャパシタはもちろん,リーダーアンテナを納める窓の開いた金属箱,そして金属箱を小型化するための磁性体シートも含まれています.また,金属箱の窓の大きさや,リーダーとタグの相対的な位置ずれは変数として定義されていて,それらの変数を自動的に変化させながらその都度,リーダーとタグ

^{*} 28 この文書のほとんどで解析結果は 2 $^{$

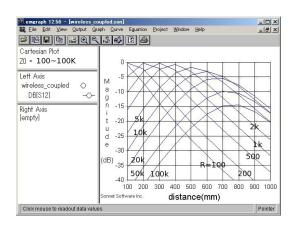


図 35 電源と負荷による伝送損失

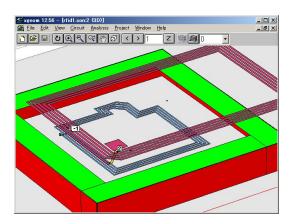


図 36 リーダーとタグを含んだモデル

全体の電磁界解析を繰り返すことができます.

図 37 は、図 36 のモデルの解析結果の一例で、周波数に対する $Im(Z_{11})$, $Im(Z_{12})$, $Im(Z_{22})$ がプロットされています。しかしこのグラフから"何か"を読み取ることは、とても難しそうです。設計、開発、製品の改良や原因究明に必要な知見を得るためには、タグ単体の場合と同じように段階的な解析が必要です。

5.4.1 リーダーとタグそれぞれの解析例

まず、リーダーとタグそれぞれの特性を把握します。図 38 は図 36 のモデルからタグを削除したモデルで、図 39 がその結果です。このグラフからリーダー単体を、 $3.82k\Omega$, 1.34μ H, 100pF の並列共振回路と知ることができます。リーダー側には、金属ケースや磁性体シートが含まれます。それらが含まれないモデルも解析して比較すれば、ケースや磁性体シートの個々の影響も把握できます。

同様に図 40 は図 36 のモデルからリーダー部分 を削除したモデルです. 図 41 はその解析結果で,

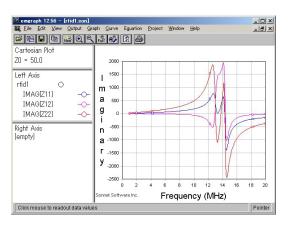


図 37 リーダーとタグを含んだモデルのインピーダンス周波数特性

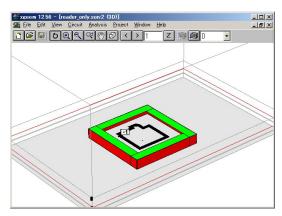


図 38 リーダーのみのモデル

リーダーと同様に $9.52k\Omega$, 3.7μ H, 39.1pF の並列共振回路と知ることができます。 もちろん, 3 ページからの方法でこのモデルをさらに細かく分析すれば,導体損失,シートの損失,装荷キャパシタと浮遊容量の比率などを個々に把握できます。

図 42 にここまでに分かったことを等価回路に表現してあります。リーダーとタグのインダクタの間の結合係数kは、まだ未知です。それが判れば、この等価回路はその周りの他の回路と組み合わせて回路シミュレータで解析できます。

5.4.2 リーダーとタグ間の結合係数

結合係数 k を

$$k = -\frac{\mathrm{Im}(\vec{Z_{12}})}{\sqrt{\mathrm{Im}(\vec{Z_{11}})\mathrm{Im}(\vec{Z_{22}})}}$$

で求める場合は、 $Im(Z_{11})$, $Im(Z_{22})$ が周波数に対して直線とみなせる周波数領域で行わなければなりませんでした。図 37 を見ると、1MHz か 2MHz かそ

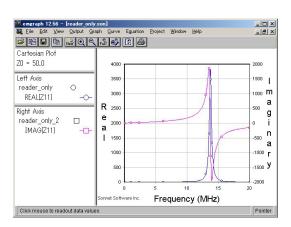


図 39 リーダーのみのインピーダンス周波数特性

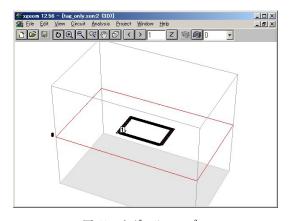


図 40 タグのみのモデル

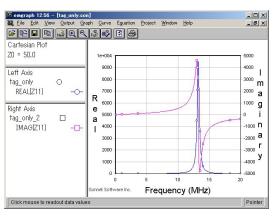


図 41 タグのみのインピーダンス周波数特性

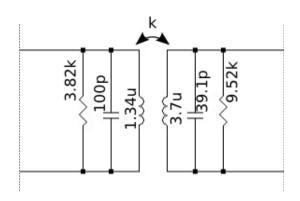


図 42 リーダーとタグの等価回路

れ以下の周波数での $Im(Z_{11})$, $Im(Z_{22})$ が必要になりそうです。しかし、Sonnet を極端に低い周波数で使用すると誤差が生じる可能性があります。何か工夫が必要です。

図 43 はリーダーの共振キャパシタを 100pF から 1pF に変更している様子です。 同様に図 44 はタグ側の共振キャパシタの寸法を小さくしています。こうして,それぞれのキャパシタンスを縮小し,共振周波数を 13MHz よりずっと高い周波数にずらせば,図 45 の様に 5MHz 付近で $\operatorname{Im}(Z_{11}^{21})$, $\operatorname{Im}(Z_{22}^{22})$ を周波数に対して直線とみなすことができます。図 45から,5MHz で $\operatorname{Im}(Z_{11}^{21})$ ≈ 42.1 Ω , $\operatorname{Im}(Z_{22}^{22})$ ≈ 116 Ω * 29 を読み取ることができます.従ってこのモデルでは,

$$k = -\frac{\text{Im}(\vec{Z_{12}})}{\sqrt{\text{Im}(\vec{Z_{11}})\text{Im}(\vec{Z_{22}})}}$$
$$= -\frac{\text{Im}(\vec{Z_{12}})}{\sqrt{42.1 \cdot 116}}$$
$$= -\frac{\text{Im}(\vec{Z_{12}})}{69.9}$$

で $Im(\vec{Z_{12}})$ から結合係数 k がられます.

この様にキャパシタを縮小したモデルで、図46の様に、リーダーとタグのx,yそれぞれの方向の相対位置をx方向は0,10,20...60,y方向は0,5,10...30と変化させて、その都度 5MHz で解析し $Im(Z_{12}^{\prime})$ をプロットしたのが図 47 です.

このグラフでは、左の軸の $Im(\vec{Z}_{12})$ は 0.699 毎の目盛にしてあります。 $Im(\vec{Z}_{12}) = 0.699$ の時 k = -0.699/69.9 = 0.01 ですから、k を目盛から読み取

^{*29} 図 41,図 39 からリーダー側,タグ側のインダクタンスがわかっているので, $Im(Z_{11}^{-1}) = 2 \cdot \pi \cdot 5 \times 10^6 \cdot 1.34 \mu H = 42.1 \Omega$, $Im(Z_{22}^{-2}) = 2 \cdot \pi \cdot 5 \times 10^6 \cdot 3.7 \mu H = 116 \Omega$ です.

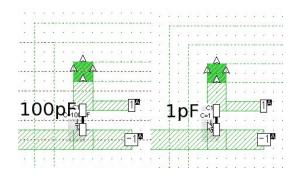


図 43 リーダーの共振キャパシタを 100pF から 1pF に変更

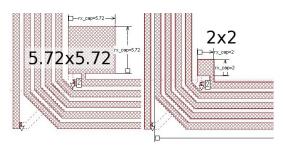


図 44 タグの共振キャパシタを 5.72mm² から 2mm² に変更

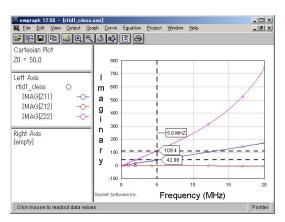


図 45 キャパシタを縮小したモデルのインピーダンス周波数特性

ることができます.* *30 例えば、リーダーとタグが真正面にあるとき、 $k \approx 0.045$ です.

またこのグラフには x 方向のズレが $40 \sim 50$ の範囲で k=0 となる,いわゆる "null point" が明確に現れています.この "null point" を境に k の符号が

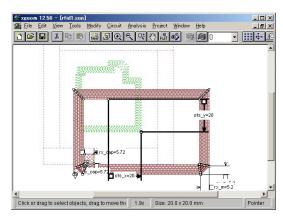


図 46 リーダーとタグの相対位置を変数と定義する

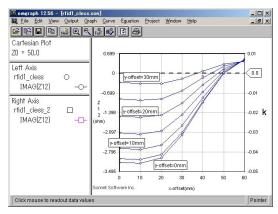


図 47 リーダーとタグの相対位置と結合係数.このグラフでは負のkを表示するために,10ページの*19の方法でkを定義している.

反転し、結合の位相が逆になることがわかります.

5.4.3 複雑なパラメータスイープ

Sonnet V12 からは、モデルを表現するほとんどの数値を変数やユーザー定義関数で定義できるようになりました。これによりモデルを非常に複雑に変化させながらの解析が可能になりました。

例えば図 48 は、リーダーに対してタグが傾いた平面に存在するモデルです.見た目の印象はとても不自然ですが、波長の長い 13MHz では結果に大きな問題はありません.傾きを angle,リーダーとタグの間隔を z という変数で定義し,angle と z を変化させた時の $\operatorname{Im}(\vec{Z_{12}})$ を図 49 に示します. $\operatorname{Im}(\vec{Z_{12}})$ は k に比例しますから,このグラフから k を知ることができます.

^{*30} 残念なことに Sonnet V12 のグラフ機能では、parameter sweep の結果からユーザー定義関数をプロットしたり、出力することができません。そこで、このように目盛を工夫して対処しました。

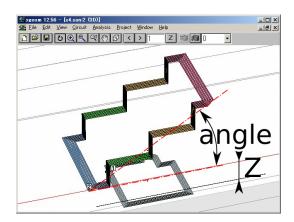


図 48 リーダーと傾いたタグのモデル

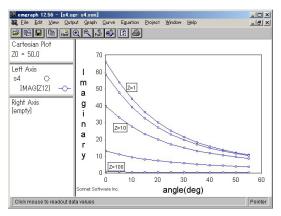


図 49 リーダーと傾いたタグの間の $Im(\vec{Z_{12}})$ 結合係数

6 おわりに

13MHz RFID のリーダーとタグ、そしてワイヤレス給電を例にして磁気トランスを電磁界解析する前に知って置いていただきたいことを説明しました。シミュレータを初めてお使いになる方の殆どが、解析可能な系全体を可能な限り微細に入力して、全体を解析し、それを測定結果と比較なさろうとします。しかし、この文書では問題を単純な等価回路モデルで理解し、その等価回路モデルの要素の一つ一つを電磁界解析で明らかにしてゆきました。こうした解析方法を使えば、現実の構造に含まれる様々な要素の何が、回路の何処に、どの程度効果を及ぼすのか?を明確に把握でき、品質管理や、性能の改善にあたって能率的な目標や評価方法を発見することができます。このことを良くご理解いただきSonnet をご活用ください。

6.1 この文書で扱わなかったことやワイヤレス電力給電の注意

- ■ワイヤレス電力給電 この文書を書いている 2013 年の時点でもなおワイヤレス電力給電の概 念や用語は混乱しているようです. この文書の中の 数式や考え方と違う文書があったとしても多分どちらも正解です.
- ■直列共振 この文書では主に並列共振回路を取り上げましたが、特にワイヤレス電力給電の分野では直列共振回路を使う場合が増えているようです。直列でも並列でもアドミタンスとインピーダンスの使いかたが逆転するだけで臨界結合やQと結合係数の関係は変わりません。
- ■電気結合 この文書では"送信側と受信側は主に 磁界を介して結合している"ことを前提に,等価回 路を抽出する段階で電界を介した結合を無視しまし た.実験や電磁界解析では,磁界と電界の両方の結 合が混在して,構造に寄ってそれらが強めあったり 逆に相殺する可能性があります.
- ■非常に小さな内部抵抗の信号源 ワイヤレス電力 給電の初期の研究では有限な内部抵抗の信号源が使われていましが次第に内部抵抗の非常に小さい信号 源が使われるようになり、その場合の理論付けもなされてきました。[5] この文書では内部抵抗の小さい信号源については扱いませんでした。

6.2 お問い合わせの際のお願い

LicenseID をお知らせください LicenseID からお 客様の Sonnet のバージョンやグレードを調べます.

お名前と電話番号をお知らせください こちらから お電話差し上げて詳しい状況をお尋ねします.

状況を再現するモデルファイルを送ってください こちらでお客様の状況を再現し,次に問題解決 に取り組みます.

6.2.1 連絡先

電話 043-463-6663

Web http://www.Sonnet.Site/contact/ E-mail info@Sonnet.Site

参考文献

- [1] A. Nakabayashi, "Spice3f5 マニュアル," 2002. http://ayumi.cava.jp/audio/spiceman. pdf
- [2] L.W. Nagel, "Spice2: A computer program to simulate semiconductor circuits," PhD thesis, EECS Department, Uni-

- versity of California, Berkeley, 1975. http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/ TechRpts/1975/9602.html
- [3] 渋谷道雄, 回路シミュレータ LTspice で学ぶ電 子回路, オーム社, 2011.
- [4] 粟井郁雄, "Bs-9-6 mit 型ワイヤレス給電システムの精密な設計法 (bs-9. バッテリレス社会を目指した無線送電技術-ユビキタス電源から sps へ-,シンポジウムセッション),"電子情報通信学会総合大会講演論文集,vol.2010, no.1, pp.S26-S27, mar 2010. http://ci.nii.ac.jp/naid/110007883744/
- [5] 粟井郁雄,山口和也,石崎俊雄,"0 オーム定電圧源による磁気共鳴型 wpt システムの設計理論 (マイクロ波ミリ波帯におけるアンテナ集積化技術,給電回路技術及び一般),"電子情報通信学会技術研究報告. MW,マイクロ波, vol.111, no.201, pp.15-20, sep 2011. http://157.1.40.181/naid/110008900085/